
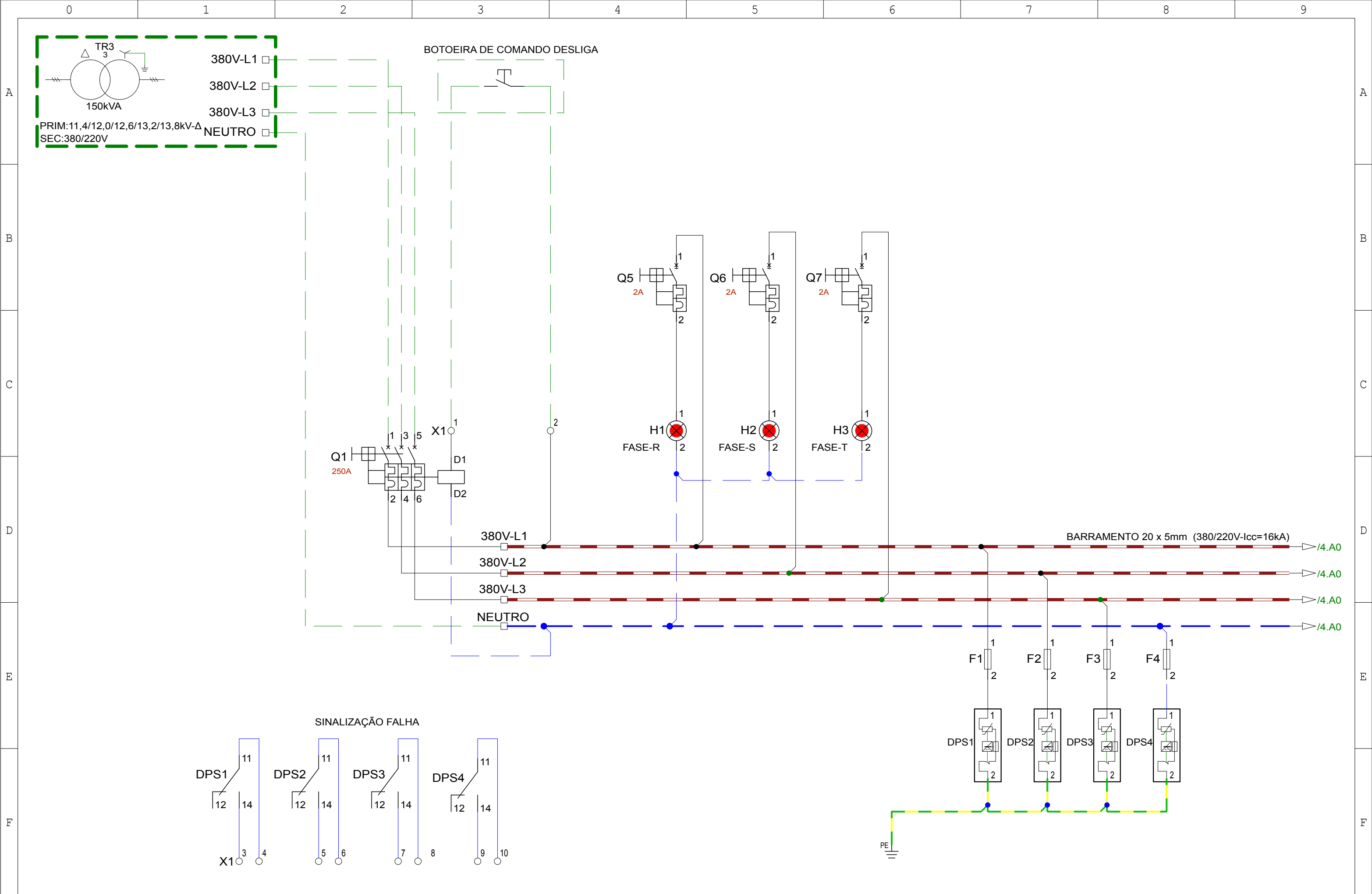


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

QUADRO DISTRIBUIÇÃO  
ILUMINAÇÃO E TOMADAS  
QDL 1.1 (380-220V)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	01		JUNÇÃO DE CONDUTORES	25		CONTATO NORMALMENTE FECHADO	49		BOBINA DE RELÉ COM 2 (DOIS) ENROLAMENTOS ANTIPARALELOS	73		AUTO TRANSFORMADOR COMPENSADOR	A
	02		BORNE	26		CONTATO DE IMPULSO	50		ACIONAMENTO A AR COMPRIMIDO	74		INSTRUMENTO ( P/ Ex. VOLTÍMETRO )	
	03		MACHO / FÊMEA ( PLUG / SOQUETE )	27		CONTATO NORMALMENTE ABERTO COM FECHAMENTO RETARDADO	51		BOBINA DE RELÉ COM RETARDO NA ENERGIZAÇÃO	75		APARELHO REGISTRADOR ( P/ Ex. WATTÍMETRO )	
B	04			28		CONTATO NORMALMENTE ABERTO COM ABERTURA RETARTADA	52		BOBINA DE RELÉ COM RETARDO NA DESENERGIZAÇÃO	76		APARELHO TOTALIZADOR ( P/ Ex. MEDIDOR KWH )	B
	05		BLOCO DE BORNES TERMINAIS	29		CONTATO NORMALMENTE FECHADO COM ABERTURA RETARTADA	53		BOBINA DE RELÉ POLARIZADO	77		PAR TERMO ELÉTRICO	
	06		RESISTOR	30		CONTATO NORMALMENTE FECHADO COM FECHAMENTO RETARTADO	54		BOBINA DE RELÉ DE REMANENCIA	78		SENSOR FOTO ELÉTRICO	
C	07		RESISTOR AJUSTÁVEL	31		INTERRUPTOR COM CHAVE	55		FIM DE CURSO FECHADOR	79		CHAVE DE NÍVEL	C
	08		RESISTOR VARIÁVEL EM DEGRAUS	32		INTERRUPTOR MANUAL	56		CHAVE BÓIA	80		CHAVE DE FLUXO C/ CONTATO	
	09		RESISTOR VARIÁVEL	33		BOTOEIRA	57		TERMOSTATO	81		TERMÔMETRO COM CONTATO	
D	10		RESISTOR COM TOMADAS FIXAS	34		BOTOEIRA LUMINOSA	58		PRESSOSTATO	82		MANÔMETRO COM CONTATO	D
	11		CONTATOR	35		DISJUNTOR TRIPOLAR COM RELÉS TÉRMICO ELETROMAGNÉTICOS	59		CHAVE CENTRÍFUGA	83		MOTOR TRIFÁSICO DE GAIOLA	
	12		CABO MULTIVIAS X = ANILHA XXXXX = CABO	36		COMUTADOR CONTATO REVERSOR	60		RELÉ DE SOBRE CORRENTE	84		MOTOR TRIFÁSICO DE ANÉIS	
E	13		INDUTÂNCIA	37		ACIONAMENTO MANUAL C/ TRAVA	61		RELÉ DE SOBRE TENSÃO	85		MOTOR CC	E
	14		INVOLUCRO DE PROTEÇÃO	38		INTERRUPTOR COM DESLIGAMENTO TÉRMICO E MAGNÉTICO	62		RELÉ TÉRMICO	86		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BI	
	15		FUSÍVEL	39			63		LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO INTERNA	87		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONO	
F	16		SECCIONADOR COM FUSÍVEIS SOB CARGA	40			64		LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO	88		CAMPAINHA	F
	17		SECCIONADOR COM FUSÍVEIS SEM CARGA	41		SECCIONADORA SOB CARGA	65			89		BUZINA	
	18		FUSÍVEL COM CONTATO PARA ALARME	42		SECCIONADORA SEM CARGA	66		BOTOEIRA DE BLOQUEIO	90		SIRENE	
	19		PÁRA - RAIOS	43		CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	67		INDICADO DE POSIÇÃO	91		VÁVULA	
	20		RETIFICADOR SÍMBOLO GERAL	44		SENTIDO DE FORÇA OU MOVIMENTO	68		ACOPLAMENTO ELETROMAGNÉTICO	92		ACIONAMENTO A MOTOR	
	21		BATERIA	45		ACOPLAMENTO MECÂNICO	69		COMANDO COM TRAVAMENTO 1 - TRAVADO / 2 - LIVRE	93		LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO	
	22		SHUNT	46		TERRA	70		TRANSFORMADOR DE CORRENTE	94		RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO	
	23		a) CAPACITOR NÃO POLARIZADO b) CAPACITOR POLARIZADO	47		BOBINA DE RELÉ	71		TRANSFORMADOR MO0NOFÁSICO ( DE TENSÃO )	95		CHAVE DE ATERRAMENTO	
	24		CONTATO NORMALMENTE ABERTO	48		BOBINA DE RELÉ COM 2 (DOIS) ENROLAMENTOS	72		TRANSFORMADOR	96		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO	

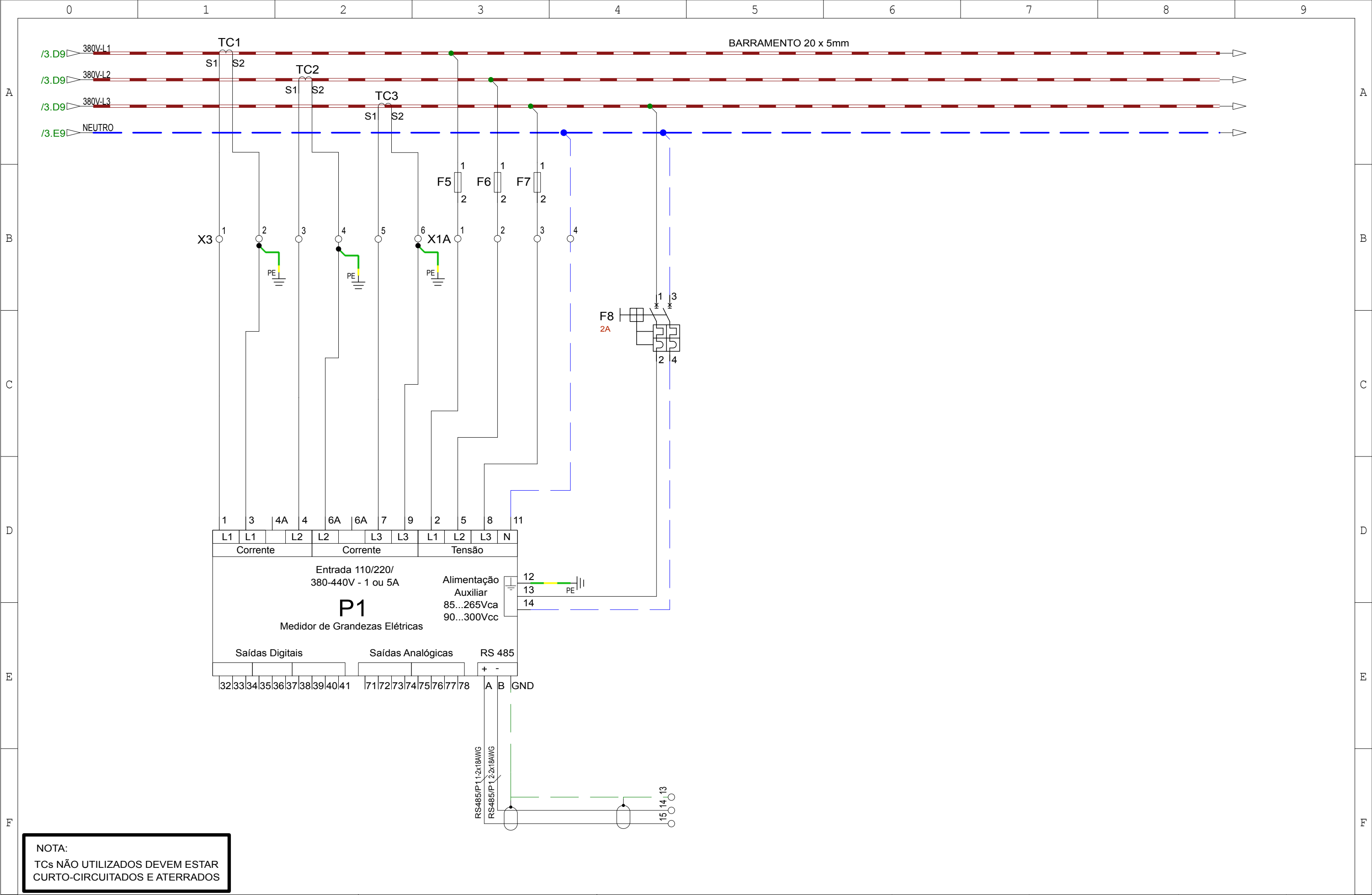



NOTA:  
TCs NÃO UTILIZADOS DEVEM ESTAR  
CURTO-CIRCUITADOS E ATERRADOS

